

Most important rule of circuits:
practice

Superposition

$$\textcircled{+} \rightarrow \begin{array}{c} | \\ \bullet \\ | \end{array} \quad U'$$

$$\textcircled{\uparrow} \rightarrow \begin{array}{c} | \\ | \\ | \end{array} \quad U''$$

$$U = U' + U''$$

Thevenin

Dependent Sources

$$I_{sc} = \dots$$

$$U_{Th} =$$

$$V = IR$$

$$R_{Th} = \frac{U_{Th}}{I_{sc}}$$

1st order transient Circuits Pg 262-263

$$x(t) = k_1 + k_2 e^{-t/\tau}$$

$$\Rightarrow x(t=0) = k_1 + k_2 e^{-\cancel{(0)}/\tau} \overset{1}{=} \underline{k_1 + k_2}$$

$$x(t = \infty) = k_1 + k_2 e^{-\infty/\tau} = k_1$$

$$t = 5\tau \approx \infty$$

$$\tau = R_{Th}C$$

$$= \frac{L}{R_{Th}}$$

2) Assume circuit reached steady state
BEFORE switch is thrown
"0⁻"

- Replace caps with open \leftarrow voltage drop
- Replace inductors short \leftarrow current thru
- Well use these in the next step

3) Voltage or Current can't change in zero time.

- Replace cap \rightarrow voltage source
- Replace inductor \rightarrow current source

$$\nabla x(t = 0^+) \leftarrow \text{calculate}$$

4) Long time passed... $t = 5\tau \approx \infty$

- Replace caps \rightarrow open
- inductors \rightarrow short

$$x(t) = k_1$$

5) Form Thevenin Equivalent Circuit

Looking into cap/~~resistor~~

Find R_{Th}

$$\tau = R_{Th} C \quad \text{or} \quad \tau = \frac{L}{R_{Th}} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{make sure} \\ \text{your decimal} \\ \text{is in the} \\ \text{right place} \end{array}$$

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}$$