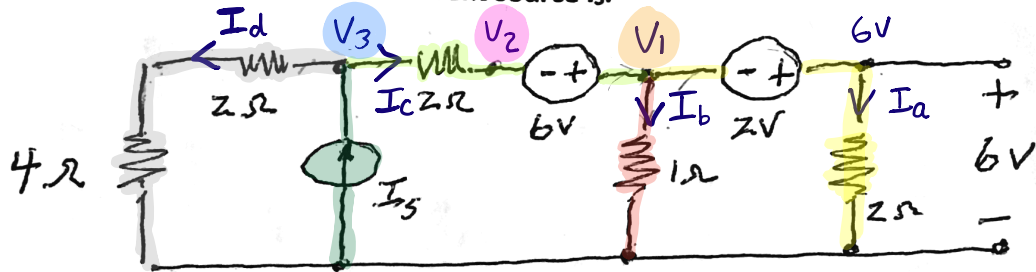


Test Review

Name _____

1. Determine the value of the current source I_s .

$$\textcircled{1} \quad I_a = \frac{6V}{2\Omega} = 3A$$

$$\textcircled{2} \quad 6V - V_1 = 2V \\ V_1 = 4V$$

$$\textcircled{3} \quad I_b = \frac{V_1}{1\Omega} = 4A$$

$$\textcircled{4} \quad V_1 - V_2 = 6V \\ 4 - V_2 = 6V \\ V_2 = -2V$$



$$\textcircled{5} \quad I_c = I_b + I_a \\ = 4 + 3 \\ = 7A$$

$$\textcircled{6} \quad V_3 - V_2 = I_c \cdot 2\Omega \\ V_3 = 14 - 2 \\ = 12V$$


$$\textcircled{7} \quad I_d = \frac{V_3}{4\Omega + 2\Omega} \\ = \frac{12}{6} = 2A$$

$$\textcircled{8} \quad I_s = I_d + I_c \\ = 2A + 7A \\ = 9A$$

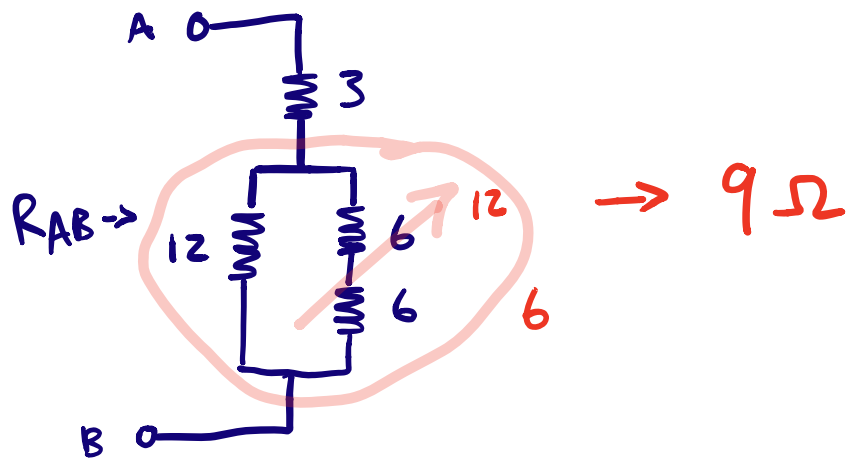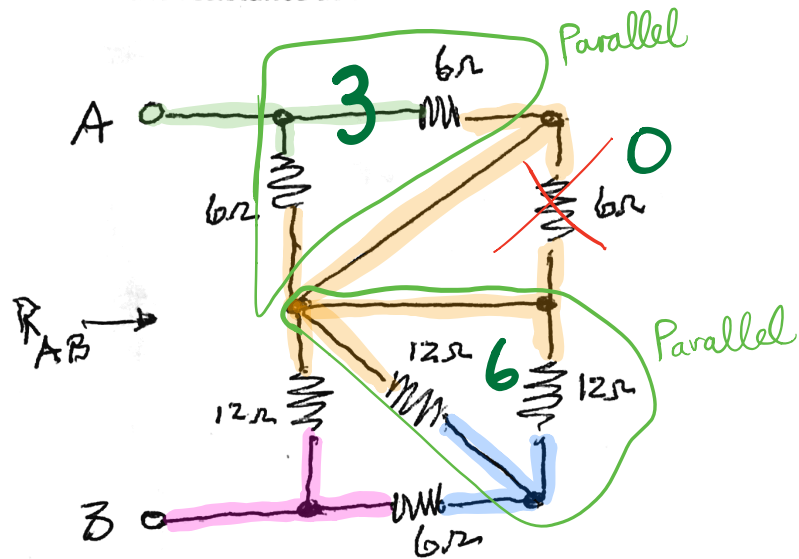2. Find the resistance at the terminals A-B



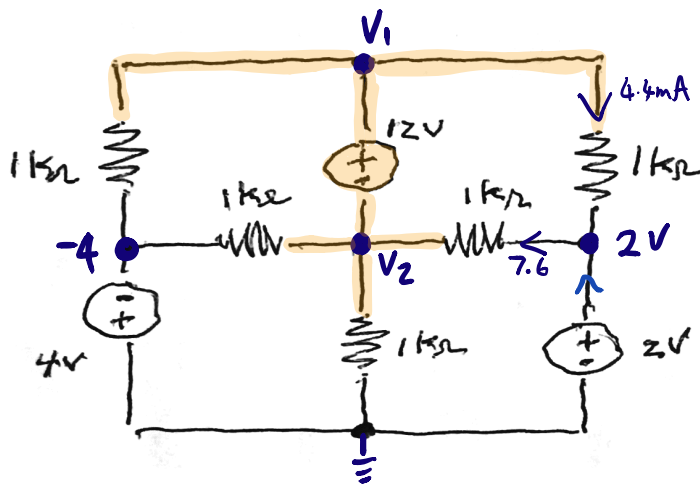3. Use nodal analysis to determine if power is absorbed or supplied by the 2 V source, and determine the amount



$$\frac{V_1 - (-4)}{1k} + \frac{V_1 - 2}{1k} + \frac{V_2 - 2}{1k} + \frac{V_2}{1k} + \frac{V_2 - (-4)}{1k} = 0$$

SUPPLIED

Direct to matrix:

$$\begin{matrix} \text{SNE} \\ \text{SNI} \end{matrix} \begin{bmatrix} V_1 & V_2 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.4 \\ -5.6 \end{bmatrix}$$

① OR

Substitution Method

$$\text{SNE } 2V_1 + 3V_2 = -4$$

$$\text{SNI } V_1 - V_2 = 12$$

$$V_1 = 12 + V_2$$

$$2(12 + V_2) + 3V_2 = -4$$

$$24 + 2V_2 + 3V_2 = -4$$

$$5V_2 = -28$$

$$V_2 = \frac{-28}{5} = -5.6$$

$$V_1 = 12 - 5.6 = 6.4$$

② Find Currents in/out of 2V node:


$$\frac{V_2 - 2}{1k} = \frac{-5.6 - 2}{1k} = -7.6 \text{ mA}$$

$$\frac{V_1 - 2}{1k} = \frac{6.4 - 2}{1k} = 4.4 \text{ mA}$$

$$V_2 \text{ supply} = 7.6 - 4.4 = \underline{\underline{3.2 \text{ mA}}}$$

$$P_{2 \text{ supply}} = 2 \cdot 3.2 = 6.4 \text{ mW}$$

4. Use nodal analysis to find V_o

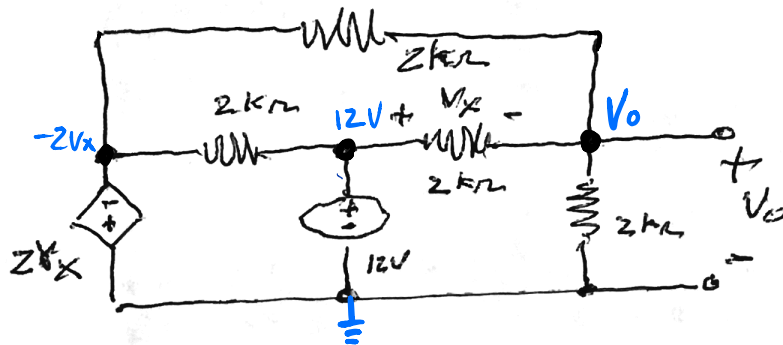

Direct to Matrix Method

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_o \\ V_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 24 \end{bmatrix} \text{ V}$$

Substitution Method

$$12 - V_o = V_x$$

$$\frac{V_o}{2k} + \frac{V_o - 12}{2k} + \frac{V_o - (-2V_x)}{2k} = 0$$


$$\frac{3}{2k} V_o + \frac{V_x}{k} = \frac{6}{k}$$

$$\frac{3}{2} V_o + (12 - V_o) = 6$$

$$3V_o + 24 - 2V_o = 12$$

$$V_o = -12 \text{ V}$$

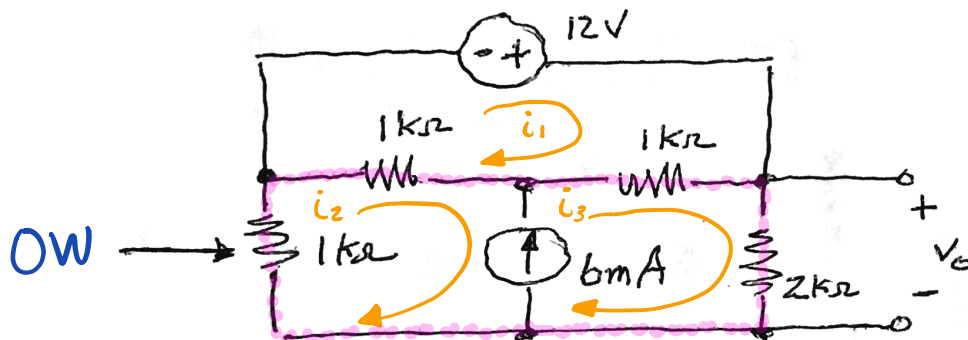5. Find V_0 and the amount of power absorbed by the resistor identified by the arrow.



i_1 loop
constraint
eqn.
lower
two
windows

$$\begin{bmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ 2k & -1k & -1k \\ 0 & -1 & 1 \\ -2k & 2k & 3k \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 12 \\ 6mA \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} mA$$

i_1 loop:

$$-12 + 1k(i_1 - i_3) + 1k(i_1 - i_2) = 0$$

Constraint Eqn:

$$i_3 - i_2 = 6mA$$

Lower Two Windows:

$$1k(i_2) + 1k(i_2 - i_1) + 1k(i_3 - i_1) + 2k(i_3) = 0$$

$$\begin{aligned} V_0 &= i_3(2k) \\ &= 6mA(2k) \\ &= 12V \end{aligned}$$